

Teoría


1. c, d
2. b
3. b, c, d

4. b

5. b

E	$Q_2 Q_1 Q_0$	$Q_2' Q_1' Q_0'$
0	000	111
0	111	110
0	110	101
0	101	100
0	100	011
0	011	010
0	010	001
0	001	000

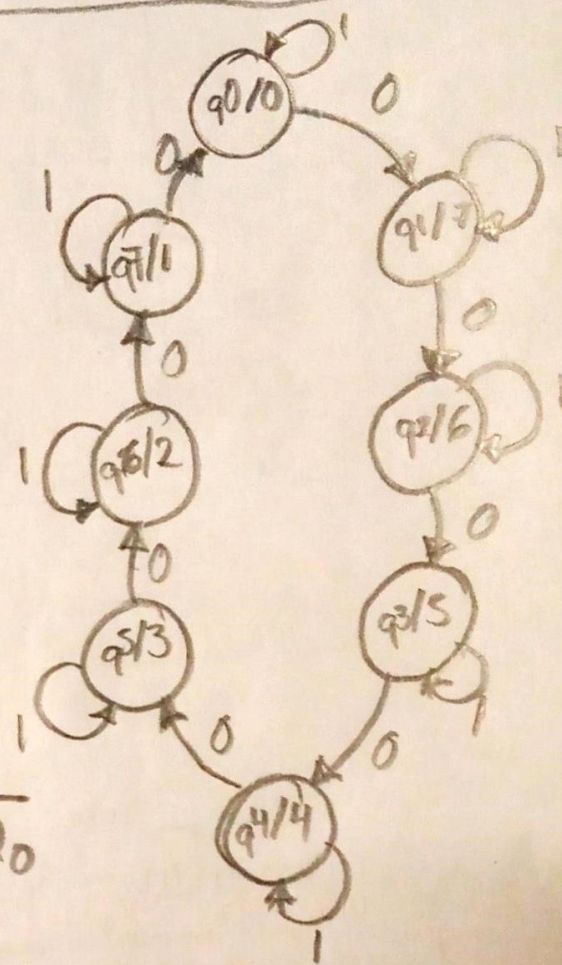$T_2 T_1 T_0$
1 1 1
0 0 1
0 1 1
0 0 1
1 1 1
0 0 1
0 1 1
0 0 1



Es \bar{Q}_0

Para T_2
(Se elimina E)

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
Q_2				
0	●			
1	●			

$\bar{Q}_1 \bar{Q}_0$

Como el ff T con 0 mantiene a Q se reduce el mapa
Mapa - \bar{E}

$$T_2 = \bar{E} \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

$$T_1 = \bar{E} \bar{Q}_0$$

$$T_0 = \bar{E}$$

②

Architecture Contador of C3 is
begin

process (CLK, CLR)
begin

if CLR = '1' then
S <= "000";

elsif rising-edge(CLK) then

if E = '0' then
S <= S - 1;


else
S <= S;

end if;

end if;

end process;

end architecture;

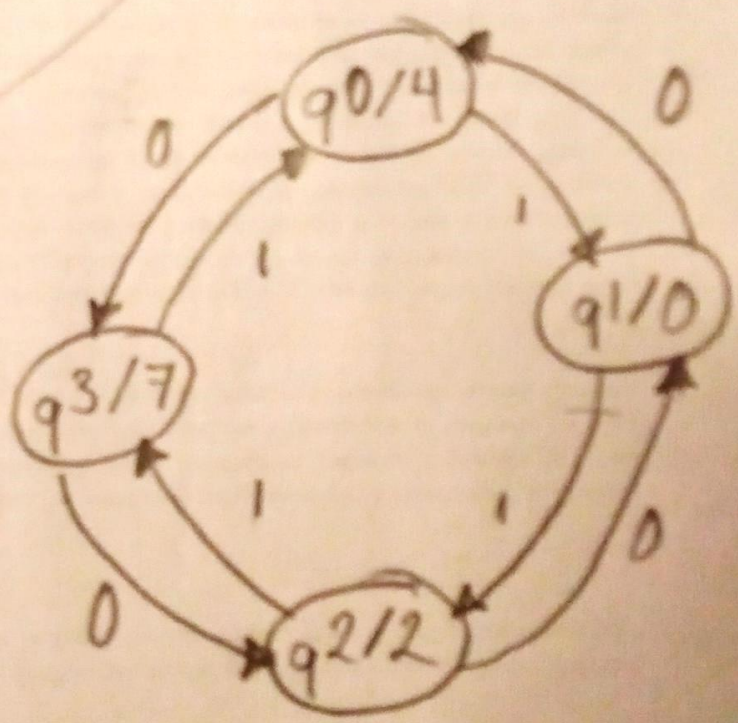

E	$Q_2 Q_1 Q_0$	$D_2 D_1 D_0$
1	1 0 0	0 0 0
1	0 0 0	0 1 0
1	0 1 0	1 1 1
1	1 1 1	1 0 0
0	1 0 0	1 1 1
0	0 0 0	1 0 0
0	0 1 0	0 0 0
0	1 1 1	0 1 0

Para D_2

$E Q_2$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00		●			
01		●			
11				●	
10					●

Para D_0

$E Q_2$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00					
01		●			
11					
10					●

Para D_1

$E Q_2$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00					
01		●		●	
11					
10		●			●

$$D_2 = \bar{E} \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + E Q_2 Q_1 Q_0 + E \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0$$

$$D_1 = \bar{E} Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{E} Q_2 Q_1 Q_0 + E \bar{Q}_2 \bar{Q}_0$$

$$D_0 = \bar{E} Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + E \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0$$

3

architecture Contador of Cont is
begin

process (CLK, CLR)

begin

if CLR = '1' then

D <= "000";

elsif rising-edge(CLK) then

if E = '1' then

case D is

when "100" => D <= "000";

when "000" => D <= "010";

when "010" => D <= "111";

when others => D <= "100";

end case;

else

case D is

when "100" => D <= "111";

when "111" => D <= "010";

when "010" => D <= "000";

when others => D <= "100";

end case;

end if;

end if

end process;

end architecture;






$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$

0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0

$D_3 D_2 D_1 D_0$

1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
0 1 1 1

Dibujamos los ceros

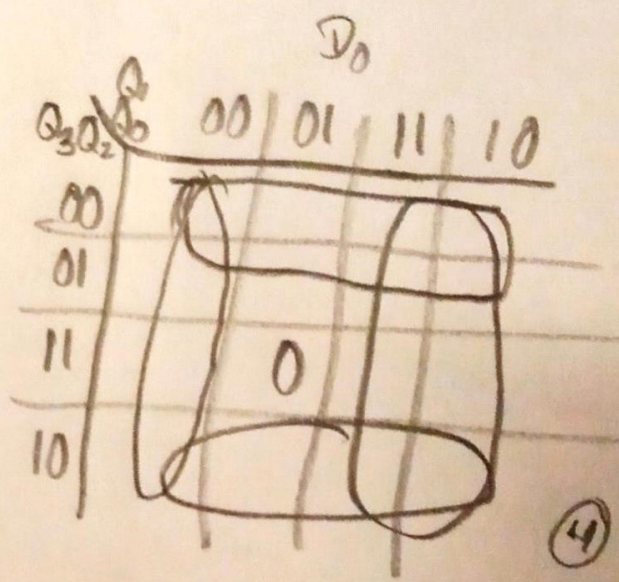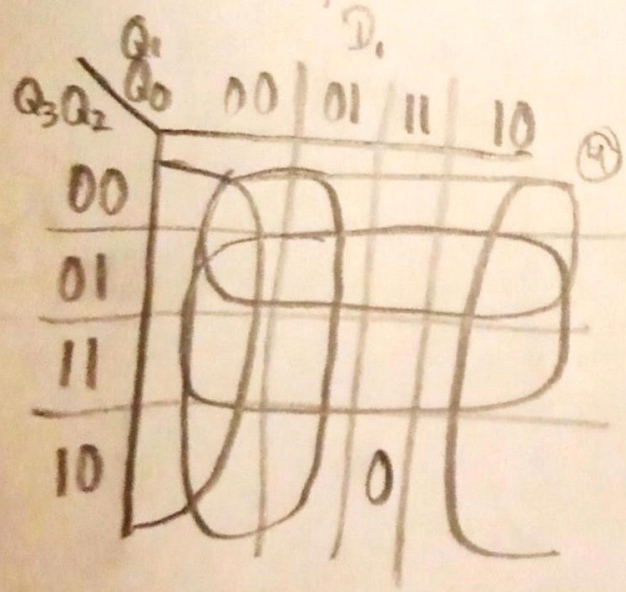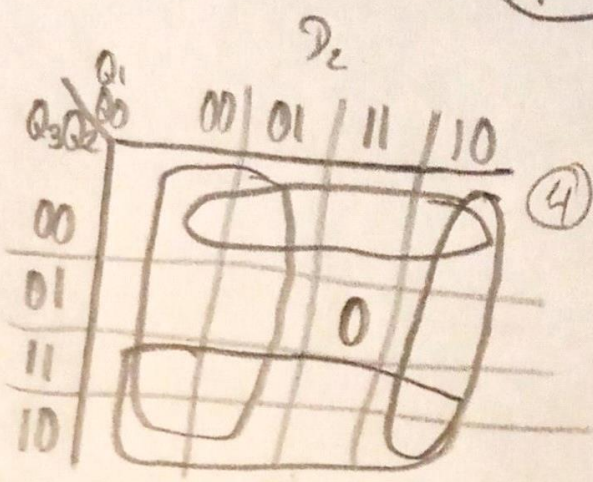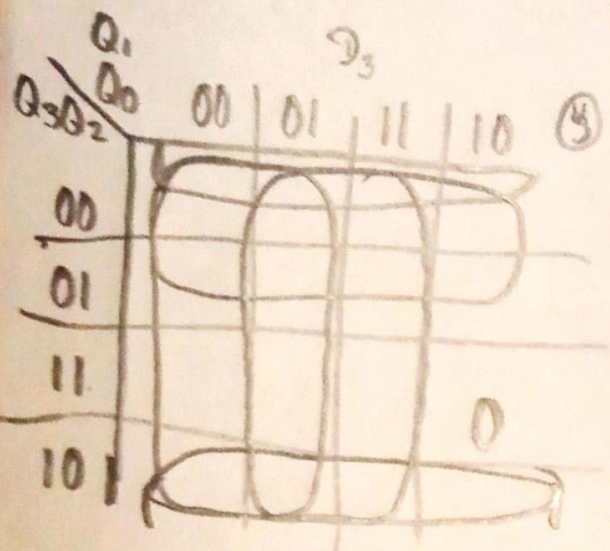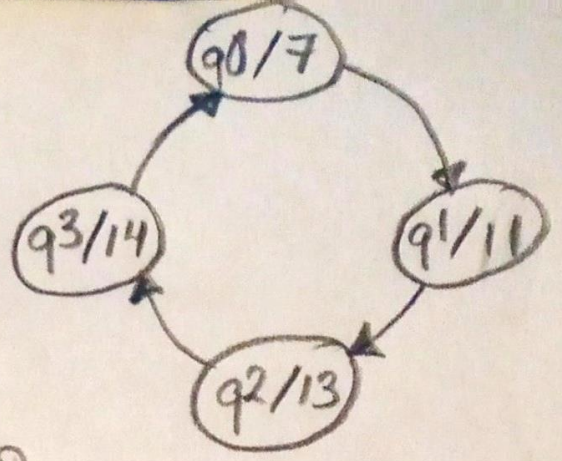

$$D_3 = \bar{Q}_3 + \bar{Q}_1 + Q_0 + \bar{Q}_2$$

$$D_2 = \bar{Q}_1 + Q_3 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 + Q_1 \bar{Q}_0$$

$$D_1 = \bar{Q}_3 + Q_2 + \bar{Q}_0 + \bar{Q}_1$$

$$D_0 = \bar{Q}_3 + Q_1 + \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_3 \bar{Q}_2$$

5

Architecture Contador of Anillo is

(6)

begin

process (CLK, CLR)

begin

if CLR = '1' then

S <= "0000";

elsif rising-edge(CLK) then

case S is

when "0111" => S <= "1011";

when "1011" => S <= "1101";

when "1101" => S <= "1110";


when others => S <= "0111";

end case;

end if;

end process;

end architecture;

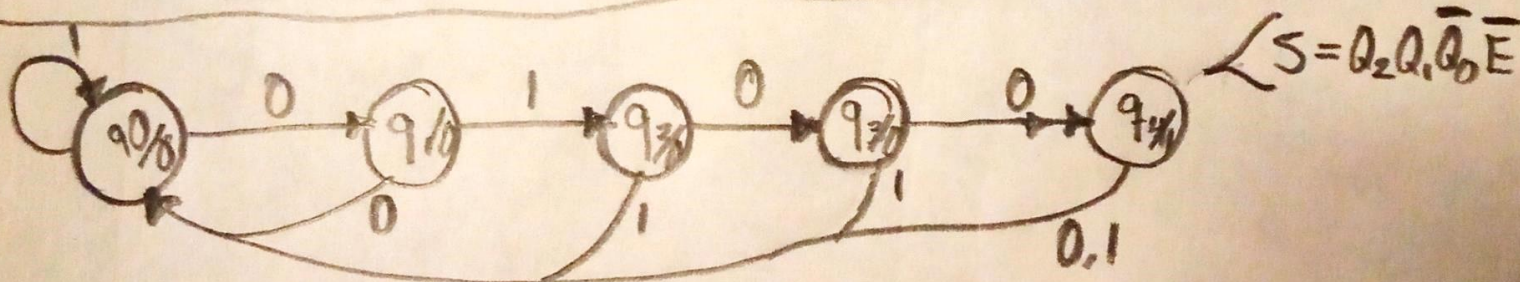

	$Q_2 Q_1 Q_0$	E	$D_2 D_1 D_0$	$Q_2 Q_1 Q_0$	E	$D_2 D_1 D_0$
q0	000	0	001	000	1	000
q1	001	0	000	001	1	011
q2	011	0	010	011	1	000
q3	010	0	110	010	1	000
q4	110	0	000	110	1	000

$Q_2 \backslash Q_1 E$	00	01	11	10
00				
01	1			
11				
10				

$$D_2 = \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 \bar{E}$$

$Q_2 \backslash Q_1 E$	00	01	11	10
00			1	
01		1		1
11				
10				

$$D_1 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0 E + \bar{Q}_2 Q_1 \bar{E}$$

$Q_2 \backslash Q_1 E$	00	01	11	10
00	1		1	
01				
11				
10				

$$D_0 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \bar{E} + Q_2 Q_1 Q_0 E$$

architecture Counter of C3 is begin

process (CLR, CLK)

if CLR = '1' then

F <= "000";

elsif rising_edge(CLK) then

case F is

when "000" =>

if E = '0' then

F <= "001";

else

F <= "000";

end if;

when "001" =>

if E = '0' then

F <= "000";

else

F <= "011";

end if;

when "011" =>

if E = '0' then

F <= "000";

else

F <= "010";

end if;

when "010" =>

if E = '0' then

F <= "110";

else

F <= "000";

end if;

when others =>

F <= "000";

end case;

end if;

S <= F(2) and F(1) and not(F(0))
and not E;

end process;

end architecture;

7